## Сопротивление между узлами решетки

Д. Баранов М. Скопенков А. Устинов

Данная подборка задач составлена по мотивам проекта «Случайные блуждания и электрические цепи» XXII Летней конференции Турнира городов и задачи 14.12 из задачника «Математического Просвещения» (вып. 14, с. 274).

- 1. Предположим, что имеется граф  $\Gamma$ , у которого сопротивление каждого ребра равно 1. Возьмем в графе  $\Gamma$  два смежных ребра AB и AC. Эти рёбра назовем эквивалентными, если существует перестановка вершин графа, переводящая вершины, соединенные ребром, в вершины, соединенные ребром, при которой A переходит в A, а B в C. Вершину графа назовем центром симметрии графа  $\Gamma$ , если все рёбра, содержащие ее, эквивалентны. Граф  $\Gamma$  называется правильным, если все его вершины центры симметрии графа.
- (A) (А. Ходулёв) Пусть правильный граф содержит n вершин, A и B соседние вершины степеней a и b, соответственно. Докажите, что сопротивление между ними равно

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

- (В) Если же взять 2-мерную целочисленную решетку, то 1/n в последней формуле нужно заменить нулем.
- (C) Приведите пример бесконечного правильного графа, для которого формула из пункта (A) (с заменой 1/n нулем) не дает правильного ответа.
- (D) Докажите, что существует такая функция  $f(m,n)\colon \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}$ , что  $f(0,0)=1,\, f(0,1)=-1,$

$$f(m,n) = \frac{1}{4} \left( f(m-1,n) + f(m+1,n) + f(m,n-1) + f(m,n+1) \right)$$

для каждой пары  $(m,n) \neq (0,0), (0,1),$  и f(m,n) стремится к 0 при стремлении  $r(m,n) := \sqrt{m^2 + n^2}$  к бесконечности.

2. К двум соседним вершинам проволочного (A) икосаэдра; (B) додекаэдра; (C) правильного графа, полученного из центрально-симметричного многогранника с n вершинами; подвели напряжение так, что по

Математическое просвещение, сер. 3, вып. 15, 2011(229-230)

соединяющему их ребру потек ток I. Какой при этом будет течь ток по диаметрально противоположному ребру?

- 3. (A) Из резисторов спаяна цепь. Может ли сопротивление между какими-то двумя ее клеммами увеличиться, если припаять еще один?
- (В) Электрическая цепь спаяна из нескольких резисторов и одной батарейки. В цепи выбрали две клеммы с потенциалами A и B, отличные от полюсов батарейки, и объединили (закоротили) их в одну клемму. Докажите, что потенциал новой клеммы в полученной цепи будет заключен между величинами A и B.
- 4. (A) Из металлической сетки вырезано кольцо с внутренним радиусом rn и внешним — Rn (центры обоих кругов — в начале координат). Сопротивление каждого ребра равно 1. Если некоторое ребро разрезано, то сопротивление оставшегося куска пропорционально его длине. Докажите, что сопротивление кольца равно

$$\frac{1}{2\pi} \ln \frac{R}{r} + O\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

(В) Докажите аналогичную формулу для сопротивления между и центром и границей круга радиуса R, вырезанного из металлической сетки:  $\frac{1}{2\pi} \ln R + O(1)$ .

Авторы благодарны И.В. Богданову, А.Я. Канелю, М.В. Прасолову и Г.Р. Челнокову за полезные обсуждения.

Дмитрий Баранов, мехмат МГУ E-mail:dimbaranov@mail.ru Михаил Скопенков, ИППИ РАН E-mail:skopenkov@rambler.ru Алексей Устинов, ХО ИПМ ДВО РАН E-mail:ustinov.alexey@gmail.com